

B0911007Y-01/02 2021-2022学年春季学期

# 计算机组成原理实验

## 用Verilog描述组合逻辑

陈欲晓 刘士祺

2022年3月18日



中国科学院大学  
University of Chinese Academy of Sciences




中科院计算所  
INSTITUTE OF COMPUTING TECHNOLOGY, CAS

# 复习：组合逻辑电路的定义



□ 输出状态只取决于同一时刻各输入状态的组合

 

□ 输入信号的变化**瞬时**影响输出信号

- 不涉及同步，不需要时钟信号

□ 电路内部**不存储状态信息**

- 当前输出不依赖于先前的状态

# Verilog里的组合逻辑 (1)




## ❑ 使用assign语句（推荐）

✓ - 推荐    ⚠ - 慎用    ✗ - 错误

与运算



 
```
wire [7:0] a, b, c;  
assign c = a & b;
```



二路选择器


 
```
wire sel;  
wire [15:0] out, d0, d1;  
assign out = sel ? d1 : d0;
```



## ❑ 不易出错（相比于always语句）

## ❑ 电路结构清晰直观

# Verilog里的组合逻辑 (2)



 
## ❑ 使用always语句（仅在特定情形下使用）


- 注意always块内仅能对reg型变量赋值（即使是组合逻辑）



```
wire [7:0] a, b;  
reg [7:0] c;  
always @(*) begin  
    c = a & b;  
end
```


 
```
wire sel;  
wire [15:0] d0, d1;  
reg [15:0] out;  
always @(*) begin  
    if (sel)  
        out = d1;  
    else  
        out = d0;  
end
```



# Verilog里的组合逻辑 (3)



## □ 用always语句描述状态机次态

## □ 赋值**务必**覆盖所有可能情况

- 任何条件下都有赋值语句
- if语句要有else分支赋值
- case语句要有default分支赋值

## □ 否则会生成**锁存器** (latch)

- 变量在缺失分支下**保持不变**  
(Verilog语义) → 生成锁存器
- EDA工具难以正确约束时序
- 易导致**仿真和FPGA运行结果不一致**

```
//当前状态state与次态ns(next state)
reg [2:0] state, ns;
//状态采用独热码(one-hot)编码
localparam S_IDLE = 3'b001;
localparam S_REQ  = 3'b010;
localparam S_WAIT  = 3'b100;
//三段式状态机第二段
always @(*) begin
    case (state)
        S_IDLE:
            ns = req ? S_REQ : S_IDLE;
        S_REQ:
            ns = req_ok ? S_WAIT : S_REQ;
        S_WAIT:
            ns = resp ? S_IDLE : S_WAIT;
        default:
            ns = S_IDLE;
    endcase
end
```



关于锁存器更多信息: <https://www.runoob.com/w3cnote/verilog-latch.html>

# 使用always语句的误区



```
always @(*) begin
  case (state)
    S_IDLE:
      if (start)
        ns = S_WORKING;
      else
        ns = S_IDLE;
    S_WORKING:
      if (complete)
        ns = S_IDLE;
      else
        ns = S_WORKING;
  endcase
end
```



```
always @(*) begin
  case (state)
    S_IDLE:
      if (start)
        ns = S_WORKING;
      else
        ns = S_IDLE;
    S_WORKING:
      if (complete)
        ns = S_IDLE;
      else
        ns = S_WORKING;
    default:
      ns = ns;
  endcase
end
```



```
always @(*) begin
  case (state)
    S_IDLE:
      if (start)
        ns = S_WORKING;
      else
        ns = S_IDLE;
    S_WORKING:
      if (complete)
        ns = S_IDLE;
      else
        ns = S_WORKING;
    default:
      // 无关紧要的值
      ns = S_IDLE;
  endcase
end
```




- ❑ 变量在某些条件下**保持不变**是产生锁存器的根本原因！
- ❑ 次态ns在任何分支的赋值都不能依赖于其自身
  - 即使分支在运行过程中永远不会被用到

# 检查代码中的锁存器


 
## ①代码检查阶段排查不完整的if和case语句


```
INFO: [Synth 8-155] case statement is not full and has no default  
[/builds/imhcyx/cod-lab/fpga/design/ucas-cod/hardware/sources/alu/alu.v:18]
```



或者custom\_cpu\_chk (后续实验)

或者custom\_run\_syn (后续实验)

产生锁存器也可能通过FPGA测试

 

```
WARNING: [Synth 8-327] inferring latch for variable 'Result_reg'  
[/builds/imhcyx/cod-lab/fpga/design/ucas-cod/hardware/sources/alu/alu.v:19]
```

## ②综合阶段排查锁存器 (latch)

# 组合逻辑实例

---



- ❑ 译码器
- ❑ 选择器
- ❑ 加法器
- ❑ ALU




## ❑ 将操作码翻译为一系列控制信号（独热码）

- ALUop, 指令操作码, ...
- 先译码, 再控制
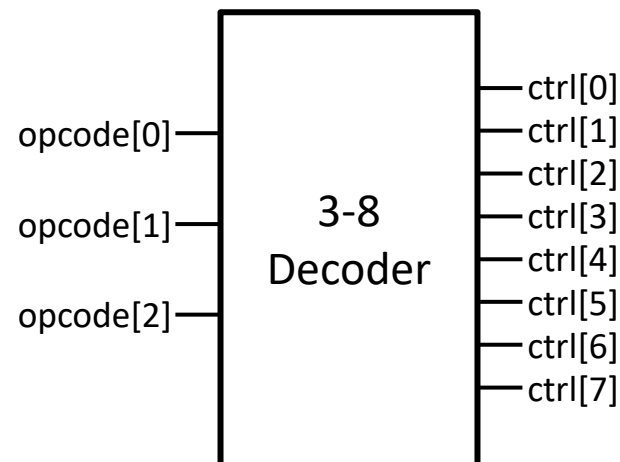
## ❑ 例：3-8译码器

```
wire [2:0] opcode;  
wire [7:0] ctrl;  
assign ctrl[0] = opcode == 3'b000;  
assign ctrl[1] = opcode == 3'b001;  
assign ctrl[2] = opcode == 3'b010;  
assign ctrl[3] = opcode == 3'b011;  
assign ctrl[4] = opcode == 3'b100;  
assign ctrl[5] = opcode == 3'b101;  
assign ctrl[6] = opcode == 3'b110;  
assign ctrl[7] = opcode == 3'b111;
```




# 选择器



□ 从多个信号中选择一个输出



□ 如果选择信号是独热码，建议用与或运算

- 逻辑门级数更少，延迟更低

 

```
wire [3:0] sel;  
wire [7:0] sig [3:0];  
wire [7:0] out;  
assign out = sel[0] ? sig[0]  
              : sel[1] ? sig[1]  
              : sel[2] ? sig[2]  
              : sig[3];
```


```
wire [3:0] sel;  
wire [7:0] sig [3:0];  
wire [7:0] out;  
assign out = {8{sel[0]}} & sig[0]  
              | {8{sel[1]}} & sig[1]  
              | {8{sel[2]}} & sig[2]  
              | {8{sel[3]}} & sig[3];
```

 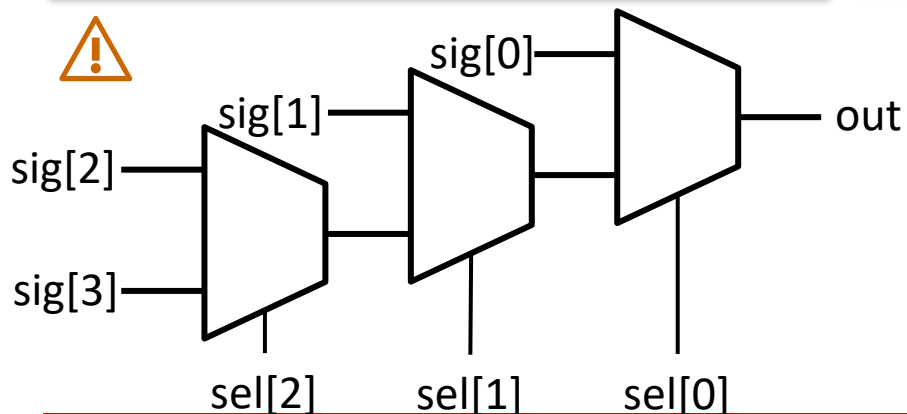
 
## ❑ 带进位输入和进位输出的加法器



```
wire [3:0] a, b, out;  
wire cin, cout;  
assign {cout, out} = a + b + cin;
```



## ❑ 上述写法可认为是一个加法器


- 多位+多位+**1位**进位输入 (N+N+1)

## ❑ 其余写法每个“+”号对应一个加法器

 - 例：用“一套加法器”同时实现加减法



```
//input [31:0] A, B  
wire is_sub;  
wire [31:0] B2 = is_sub ? ~B+1 : B;  
wire [31:0] res = A+B2;
```




## □ 基于实验项目1简化

- 4-bit的与、或、加法运算
- 只输出Result

```
`define ALUOP_AND 3'b000  
`define ALUOP_OR 3'b001  
`define ALUOP_ADD 3'b010
```
 
```
module alu(  
    input [3:0] A,  
    input [3:0] B,  
    input [2:0] ALUOp,  
    output [3:0] Result  
);  
// 控制信号译码  
wire op_and = ALUOp == `ALUOP_AND;  
wire op_or = ALUOp == `ALUOP_OR;  
wire op_add = ALUOp == `ALUOP_ADD;
```



```
// 计算  
wire [3:0] and_res = A & B;  
wire [3:0] or_res = A | B;  
wire [3:0] add_res = A + B;  
  
// 选择结果  
assign Result =  
    {4{op_and}} & and_res |  
    {4{op_or}} & or_res |  
    {4{op_add}} & add_res ;  
  
endmodule
```

**思考：如何只用一个加法器实现ADD、SUB、SLT三种运算？**

## □ 组合逻辑电路的定义

## □ Verilog组合逻辑写法

- assign语句：多数情况下使用
- always语句：仅用于状态机次态
  - 分支要写全
  - 不依赖自身

## □ 组合逻辑实例

- 译码器：先译码，再控制
- 选择器：多路选择用与或
- 加法器： $N+N+1$
- ALU：译码器+运算器+选择器

# Q & A ?



中国科学院大学  
University of Chinese Academy of Sciences



中科院计算所  
INSTITUTE OF COMPUTING TECHNOLOGY, CAS